03-ACS-L-A1-S2: Bazele electrotehnicii (Seria CA, CD - 2020)

Dashboard / Courses / 03. Automatică şi Calculatoare / Licenţă / Domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei / Anul 1 / Semestrul 2 / 03-ACS-L-A1-S2-BE-CA-CD / Sesiunea iunie 2021: 15 iunie (14-17,CD) si 18 iunie (14-17,CA)) / FINAL (problema c.a) - seria CA - 14.00 - 14.30

Started on	Friday, 18 June 2021, 2:00 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 18 June 2021, 2:17 PM
Time taken	17 mins 50 secs
Marks	25.00/25.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru rezistorul din figură se cunosc $R = 46\,[\Omega]$; $u(t) = 97\sqrt{2}\sin(\omega t + (0.8))\,[\mathrm{V}]$; $f = 62\,[\mathrm{Hz}]$.

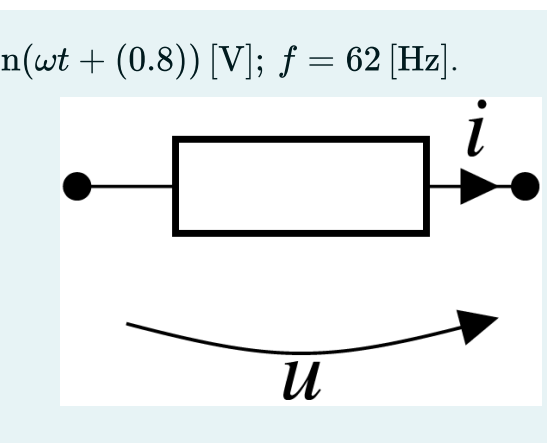

Cât este valoarea puterii reactive? (Rotunjiți la o zecimală)

Answer: 0 ✓ VAr

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru bobina din figură se cunosc $L = 2.1\,[\mathrm{mH}]$; $u(t) = 12.4\sqrt{2}\sin(\omega t + (1))\,[\mathrm{V}]$; $f = 76\,[\mathrm{Hz}]$.

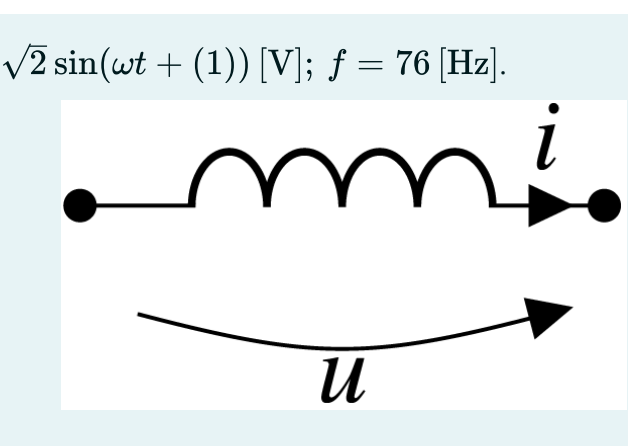

Cât este valoarea efectivă a curentului? (Rotunjiți la o zecimală)

Answer: 12.4 ✓

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru rezistorul din figură se cunosc $R = 37\,[\Omega]$; $i(t) = 38\sqrt{2}\sin(\omega t + (0.8))\,[\mathrm{A}]$; $f = 69\,[\mathrm{Hz}]$.

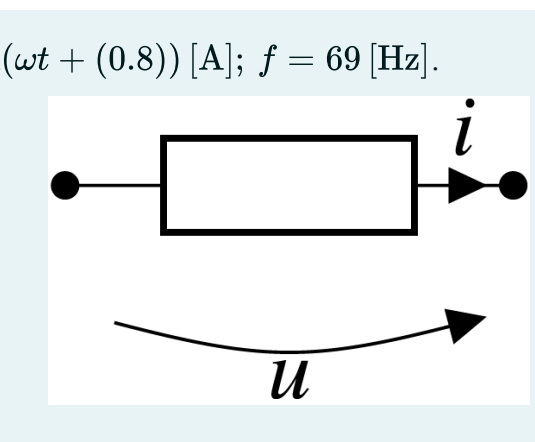

Cât este valoarea puterii active? (Rotunjiți la o zecimală)

Answer: 53428 ✓ W

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru rezistorul din figură se cunosc $R = 3\,[\Omega]$; $u(t) = 61\sqrt{2}\sin(\omega t + (0.9))\,[\mathrm{A}]$; $f = 73\,[\mathrm{Hz}]$.

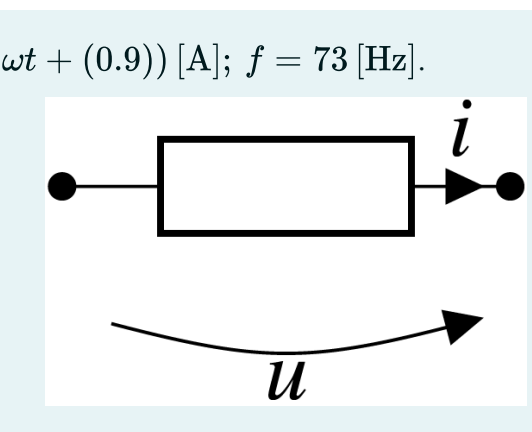

Cât este faza inițială a curentului? (În radiani, rotunjiți la două zecimale în intervalul $(-3,14; 3,14]$)

Answer: 0.9 ✓

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

În graful din figură se cunosc:
$\underline{I}_5 = -31 + (-2)j$
$\underline{I}_6 = -7 + (-2)j$
$\underline{I}_7 = -1 + (-9)j$
$\underline{I}_8 = 7 + (-8)j$

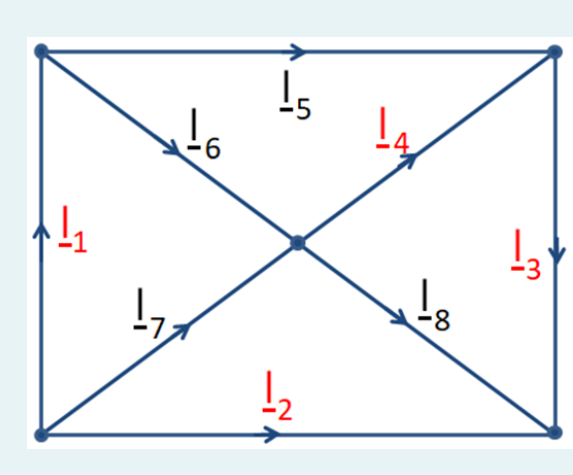

Ce măsoară un ampermetru conectat pe latura 3? (Rotunjiți la o zecimală)

Answer: 46.3 ✓ A

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru condensatorul din figură se cunosc $C = 134\,[\mu\mathrm{F}]$; $u(t) = 10.3\sqrt{2}\sin(\omega t + (-2.2))\,[\mathrm{A}]$; $f = 168\,[\mathrm{Hz}]$.

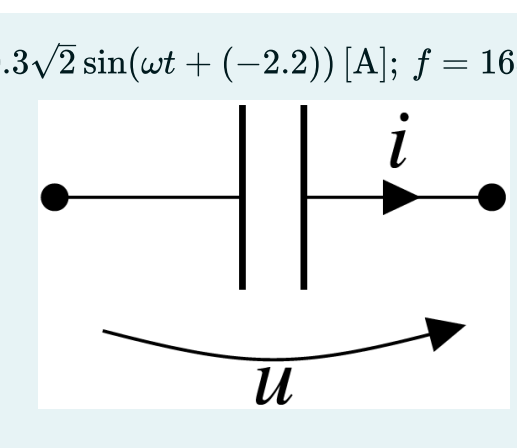

Cât este valoarea puterii active? (Rotunjiți la o zecimală)

Answer: 0 ✓ W

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

În graful din figură se cunosc:
$\underline{I}_5 = 25 + (29)j$
$\underline{I}_6 = 17 + (28)j$
$\underline{I}_7 = 9 + (12)j$
$\underline{I}_8 = -5 + (21)j$

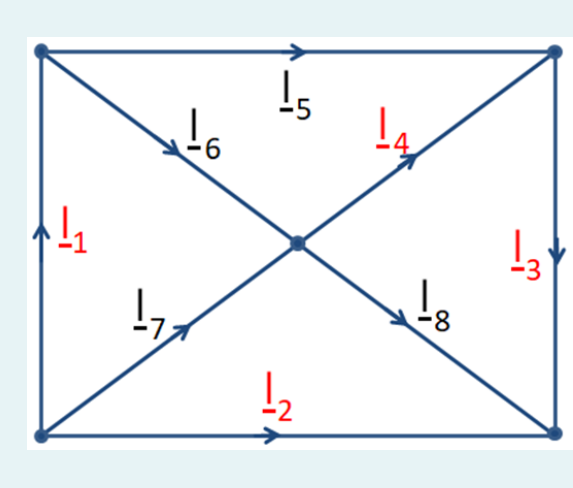

$\Im(\underline{I}_2) = ?$ (introduceți partea imaginară)

Answer: -69 ✓

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

În graful din figură se cunosc:
$\underline{I}_5 = -22 + (22)j$
$\underline{I}_6 = 24 + (-1)j$
$\underline{I}_7 = 22 + (-27)j$
$\underline{I}_8 = 19 + (-10)j$

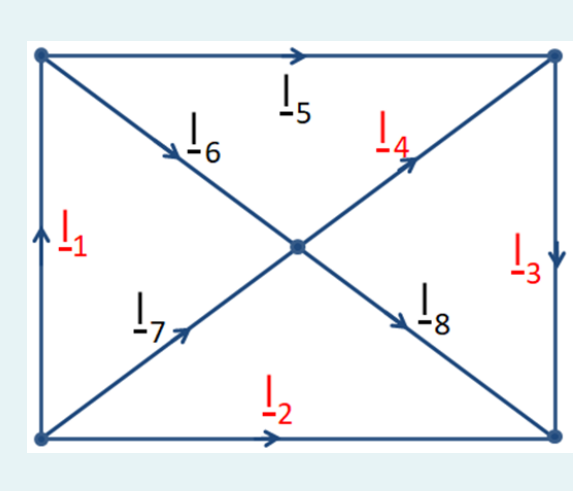

$\Re(\underline{I}_1) = ?$ (introduceți partea reală)

Answer: 2 ✓

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care este valoarea maximă a tensiunii $U(t) = -21\cos(\omega t + 2.1)$? (rotunjiți la o zecimală)

Answer: 21 ✓ V

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care este valoarea efectivă a tensiunii $u(t) = 14\cos(\omega t + -3)$? (rotunjiți la o zecimală)

Answer: 9.9 ✓ V

Question **11**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru condensatorul din figură se cunosc $C = 173\,[\mu\mathrm{F}]$; $i(t) = 9.5\sqrt{2}\sin(\omega t + (-2.9))\,[\mathrm{A}]$; $f = 94\,[\mathrm{Hz}]$.

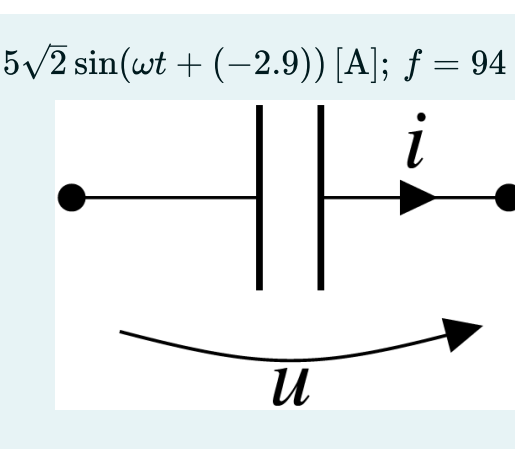

Cât este valoarea puterii aparente? (Rotunjiți la o zecimală)

Answer: 883.3 ✓ VA

Question **12**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

În graful din figură se cunosc:
$\underline{I}_5 = 27 + (0)j$
$\underline{I}_6 = -13 + (-24)j$
$\underline{I}_7 = 7 + (0)j$
$\underline{I}_8 = -14 + (-8)j$

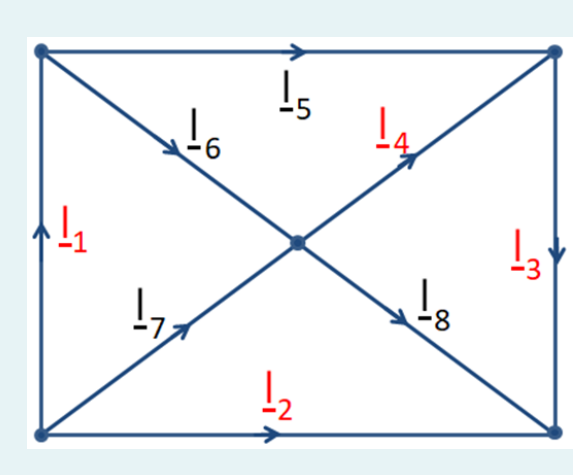

Care este valoarea maximă a curentului din latura 7? (Rotunjiți la o zecimală)

Answer: 9.9 ✓ A

Question **13**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru condensatorul din figură se cunosc $C = 192\,[\mu\mathrm{F}]$; $u(t) = 16.8\sqrt{2}\sin(\omega t + (0.2))\,[\mathrm{A}]$; $f = 182\,[\mathrm{Hz}]$.

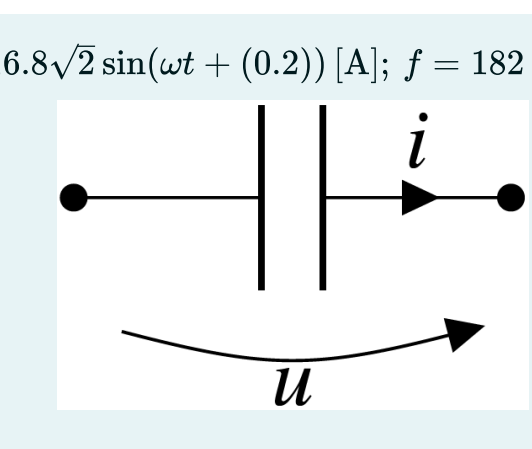

Cât este valoarea efectivă a curentului? (Rotunjiți la o zecimală)

Answer: 3.7 ✓

Question **14**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru conexiunea de elemente din figura de mai jos se dau: $R = 77[\Omega]$, $L = 4.8[\mathrm{mH}]$, $C = 297[\mu\mathrm{F}]$, $i(t) = 7.1\sqrt{(2)}\sin(\omega t)[\mathrm{A}]$.

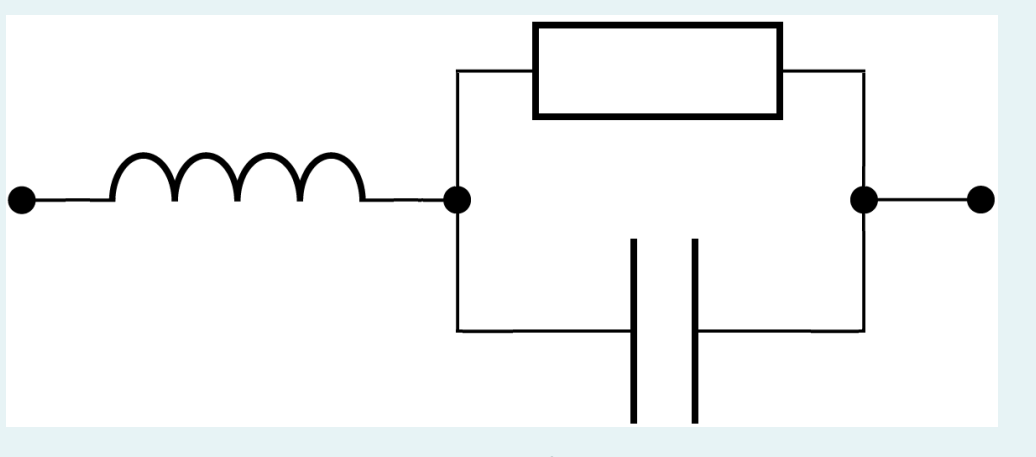

Care este frecvența de rezonanță? (Introduceți valoarea pulsației, rotunjită la cel mai apropiat întreg)

Answer: 838 ✓

Question **15**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru rezistorul din figură se cunosc $R = 2\,[\Omega]$; $u(t) = 69\sqrt{2}\sin(\omega t + (-1.7))\,[\mathrm{V}]$; $f = 61\,[\mathrm{Hz}]$.

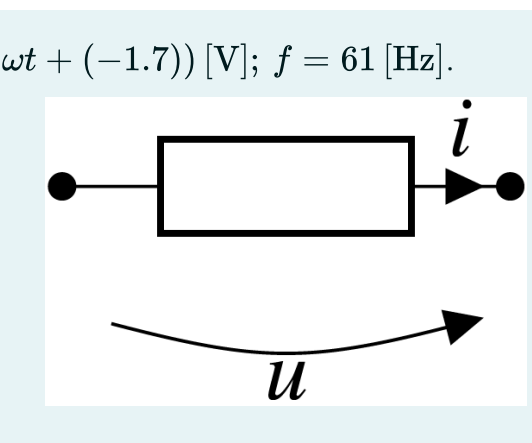

Cât este valoarea efectivă a curentului? (Rotunjiți la o zecimală)

Answer: 34.5 ✓

Question **16**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru bobina din figură se cunosc $L = 6.3\,[\mathrm{mH}]$; $u(t) = 19.5\sqrt{2}\sin(\omega t + (-2.2))\,[\mathrm{V}]$; $f = 57\,[\mathrm{Hz}]$.

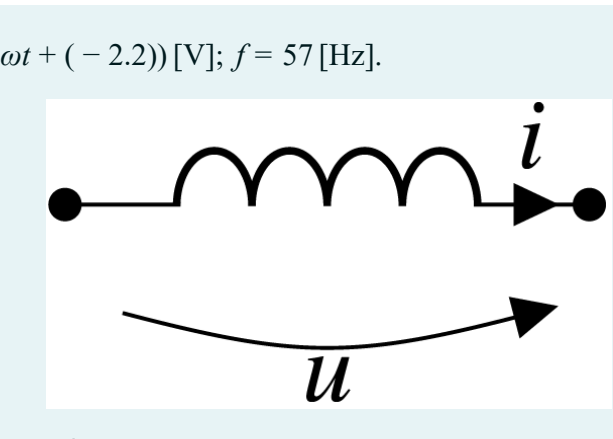

Cât este faza inițială a curentului? (În radiani, rotunjiți la două zecimale în intervalul $(-3,14; 3,14]$)

Answer: 2.51 ✓

Question **17**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

În graful din figură se cunosc:
\({\underline I}_5 = 26 + (-18)j\)
\({\underline I}_6 = -18 + (4)j\)
\({\underline I}_7 = -29 + (27)j\)
\({\underline I}_8 = 7 + (25)j\)

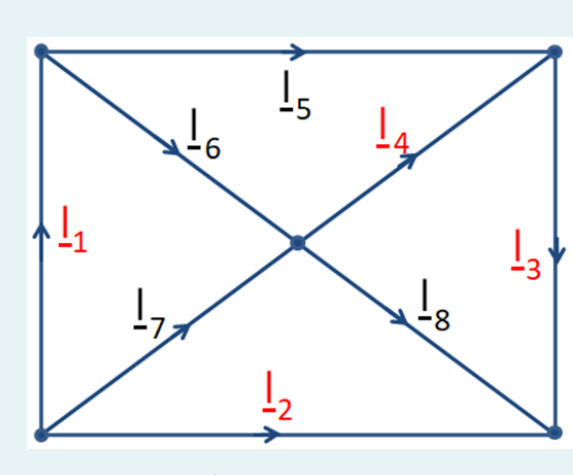

Care este faza inițială a curentului din latura 7? (în radiani, rotunjit la două zecimale în intervalul \((-3,14;3,14]\))

Answer: 2.39 ✓

Question **18**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru bobina din figură se cunosc \(L = 1.7\, [{\rm mH}]; \, u(t) = 16.1\sqrt{2}\, {\rm sin} (\omega t + (0.8))\, [{\rm V}]; \, f=85\,[{\rm Hz}]\).

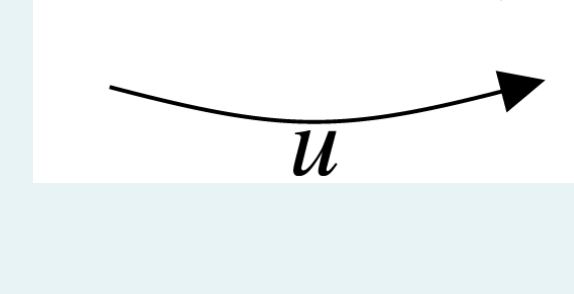

Cât este valoarea puterii active? (Rotunjiți la o zecimală)

Answer: 0 ✓ W

Question **19**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru condensatorul din figură se cunosc \(C = 186\, [{\rm \mu F}]; \, u(t) = 11.1\sqrt{2}\, {\rm sin} (\omega t + (-1.2))\, [{\rm A}]; \, f=140\,[{\rm Hz}]\).

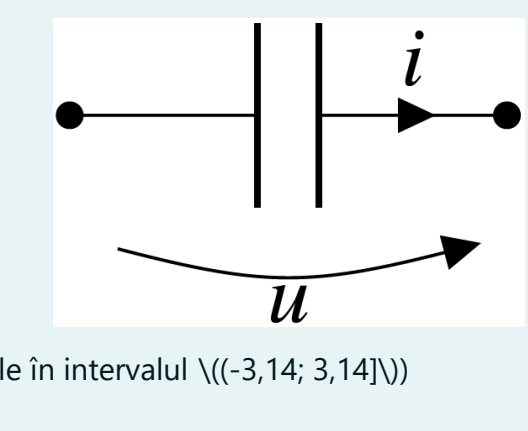

Cât este faza inițială a curentului? (În radiani, rotunjiți la două zecimale în intervalul \((-3,14; 3,14]\))

Answer: 0.37 ✓

Question **20**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

În graful din figură se cunosc:
\({\underline U}_1 = 22 + (23)j\)
\({\underline U}_2 = -20 + (20)j\)
\({\underline U}_3 = -20 + (3)j\)
\({\underline U}_4 = 3 + (23)j\)

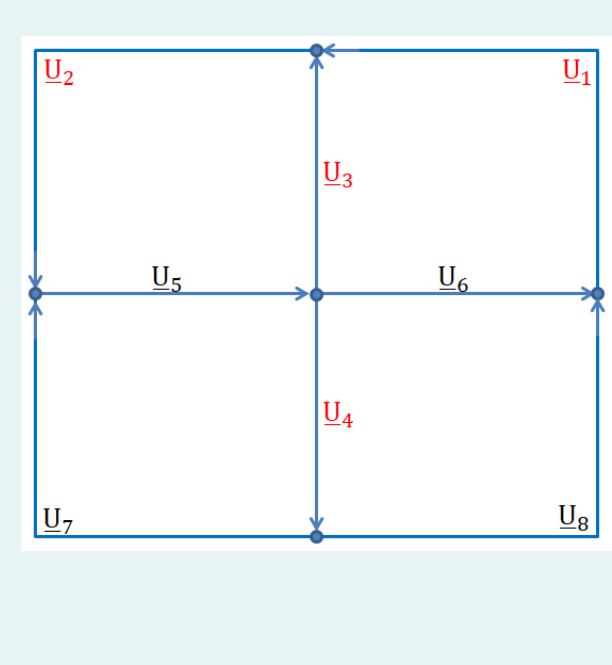

\(\Im({\underline U}_6) = ?\) (introduceți partea imaginară)

Answer: -20 ✓

Question **21**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Se dă circuitul de mai jos în care bobina \(L_2\) este lasată în gol. Se cunosc: \(L_1 = 17.9 \, [{\rm mH}], \, L_2 = 12.5 \, [{\rm mH}], \, M = 9.7 \, [{\rm mH}], \, i_1(t)=7.8\sqrt(2)\, {\rm sin} (\omega t + (-2.2)) \, [{\rm A}], f=65 \, [{\rm Hz}]\).

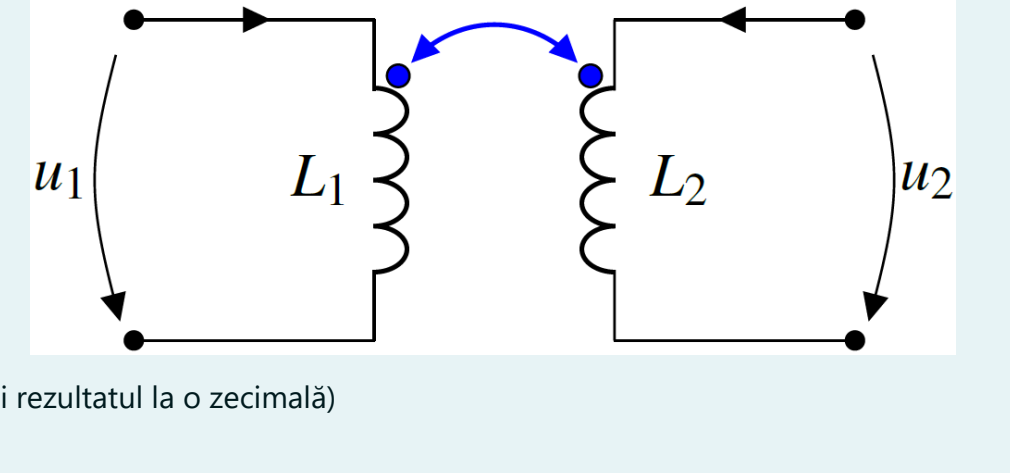

Cât este valoarea efectivă a tensiunii \(u_2\)? (Rotunjiți rezultatul la o zecimală)

Answer: 30.9 ✓

Question **22**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

În graful din figură se cunosc:
\({\underline I}_5 = -18 + (-17)j\)
\({\underline I}_6 = -27 + (-29)j\)
\({\underline I}_7 = 28 + (24)j\)
\({\underline I}_8 = 5 + (26)j\)

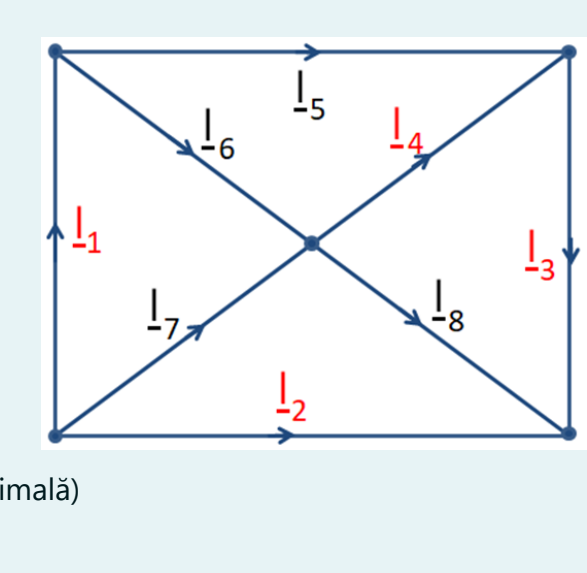

Ce măsoară un ampermetru conectat în latura 7? (Rotunjiți la o zecimală)

Answer: 36.9 ✓ A

Question **23**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru bobina din figură se cunosc \(L = 4\, [{\rm mH}]; \, i(t) = 13.3\sqrt{2}\, {\rm sin} (\omega t + (0.8))\, [{\rm A}]; \, f=64\,[{\rm Hz}]\).

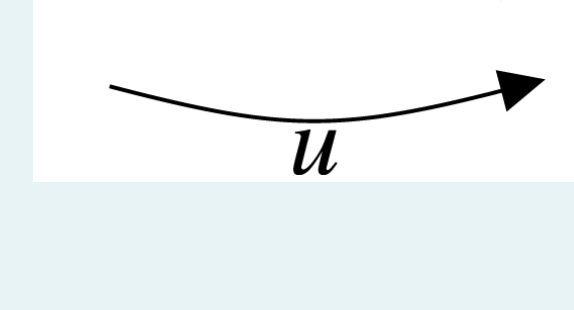

Cât este valoarea puterii active? (Rotunjiți la o zecimală)

Answer: 0 ✓ W

Question **24**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

În graful din figură se cunosc:
\({\underline U}_1 = -5 + (10)j\)
\({\underline U}_2 = 19 + (1)j\)
\({\underline U}_3 = -31 + (-30)j\)
\({\underline U}_4 = 12 + (20)j\)

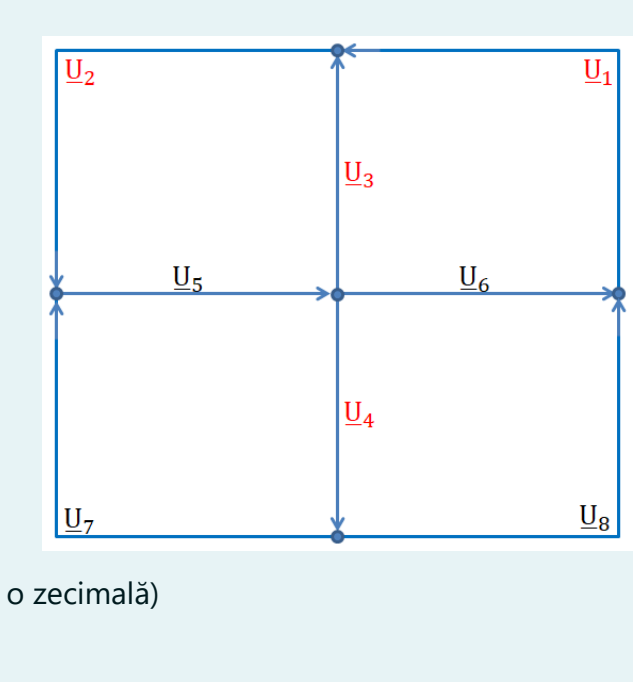

Ce măsoară un volmetru conectat la bornele laturii 7? (rotunjiți la o zecimală)

Answer: 54.6 ✓ V

Question **25**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

În graful din figură se cunosc:
\({\underline U}_1 = -6 + (1)j\)
\({\underline U}_2 = 8 + (6)j\)
\({\underline U}_3 = -4 + (-14)j\)
\({\underline U}_4 = -10 + (-28)j\)

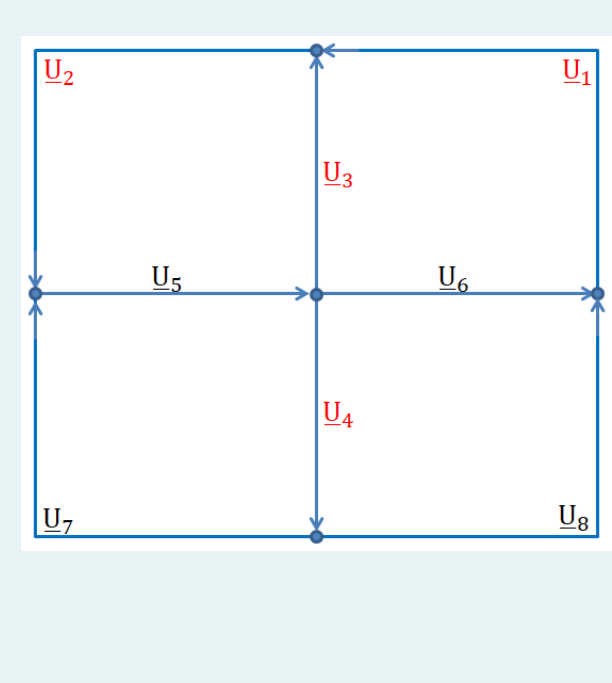

\(\Re({\underline U}_8) = ?\) (introduceți partea reală)

Answer: 12 ✓

Finish review

◄ Refacere PP (numai restantieri) - CD - 16.25-16.55 Jump to... FINAL (Problema de regim tranzitoriu) - 14.35-15.05 ►

Quiz navigation
1 ✓ 2 ✓ 3 ✓ 4 ✓ 5 ✓ 6 ✓ 7 ✓ 8 ✓ 9 ✓
10 ✓ 11 ✓ 12 ✓ 13 ✓ 14 ✓ 15 ✓ 16 ✓ 17 ✓ 18 ✓
19 ✓ 20 ✓ 21 ✓ 22 ✓ 23 ✓ 24 ✓ 25 ✓
Show one page at a time
Finish review

Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro